
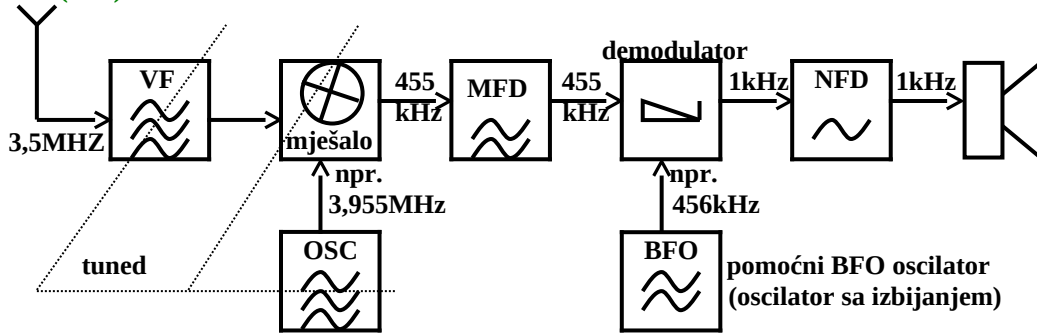


MORSE (CW) i SSB DETEKTOR:

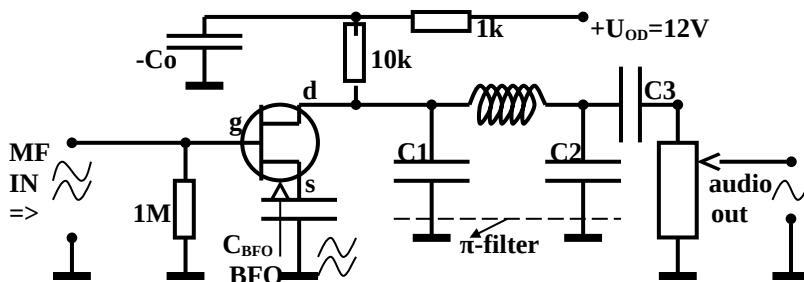

Da bismo nemodulirane CW signale (nositelj) mogli primati moramo imati BFO (Beat Frequency Oscillator) koji oscilira na nešto višoj ili nižoj frekvenciji od signala međufrekvencije. Za prijam SSB signala također treba koristiti signal pomoćnog oscilatora da bi se nadoknadio gubitak nosećeg signala, kojeg gubimo već u balansnom (RING) ili prstenastom modulatoru predajnika. Blok shema za SSB signal je ista kao i za CW ali sklopovski je ipak drugačija. SSB detektor je SVAKI DIODNI DETEKTOR na koji dovodimo i signal BFO-a. Najčešća je izvedba

PRODUKT DETEKTOR:




U suvremenim amaterskim primopredajnicima često se međufrekvencija od 9 MHz. BFO se izvodi kristalom je frekvencija $\pm 1,5\text{kHz}$ od MF-a.

FM DETEKTOR:

Frekvencijski modulirani signal ima stalnu amplitudu a frekvencija se mijenja linearno i srazmjerno od veličine modulatorajućeg signala. Propusni opseg prijmnika ovisi od indeksa frekventne modulacije kojega nazivamo β_{FM} = frekventna devijacija/frekvencija modulatorajućeg signala. β_{FM} => indeks frekventne modulacije


$\beta_{FM} = \Delta f / f_m$ gdje je Δf => frekventna devijacija; f_m => frekvencija modulatorajućeg signala

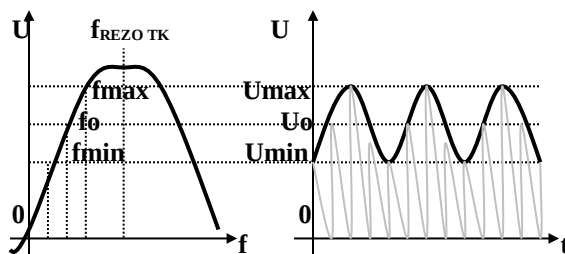Za radio-difuzne emisije širina opsega iznosi 150 kHz dok za amaterske potrebe koristimo uskopojasni fm sa širinom propusnog opsega od oko 10 kHz. Najjednostavniji FM detektor je pomoću titrajnog kruga kojem je rezonantna frekvencija malo pomjerena u odnosu na frekvenciju dolazećeg FM signala.



Za f_{max} => maksimalnu frekvenciju FM signala titrajni krug će dati veći napon nego f_{min} => minimalnu ili f_0 => centralnu frekvenciju kao što se vidi na slici.

princip detekcije FM signala:

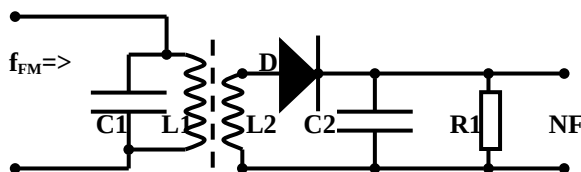

Ovaj FM detektor ima dosta nedostataka pa se zbog toga koriste bolji. Jedan od njih je **RATIO-DETEKTOR**.

[Next page](#)